

Technische Informatik

Arithmetik Schaltungen

Thorsten Thormählen

02. Dezember 2021

Teil 7, Kapitel 2

Dies ist die Druck-Ansicht.

Aktiviere Präsentationsansicht

Steuerungstasten

- nächste Folie (auch **Enter** oder **Spacebar**).
- ← vorherige Folie
- d schaltet das Zeichnen auf Folien ein/aus
- p wechselt zwischen Druck- und Präsentationsansicht
- CTRL** + vergrößert die Folien
- CTRL** - verkleinert die Folien
- CTRL** 0 setzt die Größenänderung zurück

Notation

Typ	Schriftart	Beispiele
Variablen (Skalare)	kursiv	a, b, x, y
Funktionen	aufrecht	$f, g(x), \max(x)$
Vektoren	fett, Elemente zeilenweise	$\mathbf{a}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x, y)^\top,$ $\mathbf{B} = (x, y, z)^\top$
Matrizen	Schreibmaschine	$\mathbf{A}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$
Mengen	kalligrafisch	$\mathcal{A}, \mathcal{B} = \{a, b\}, b \in \mathcal{B}$
Zahlenbereiche, Koordinatenräume	doppelt gestrichen	$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$

Inhalt

Arithmetik Schaltungen

Addition

Inkrement

Subtraktion

Multiplikation

Arithmetisch-logische Einheit (ALU)

Addition

Zur Entwicklung einer Schaltung für die Addition kann sich an der schriftlichen Addition orientiert werden:

13	1101	(13)
+ 5	+0101	(05)
<hr/>	<hr/>	
= 18	= 10010	(18)

Die Addition wird Bit-weise von rechts nach links durchgeführt (angefangen beim niederwertigsten Bit)

Es kann zu einem Übertrag (Carry) kommen, der beim nächsten Bit berücksichtigt werden muss

Halbaddierer

Beim niederwertigsten Bit müssen nur alle Kombinationen der zwei Summanden a und b betrachtet werden (4 Fälle)

Frage: Wie lautet jeweils das Ergebnis der Addition s und der Übertrag c_{out} (Carry-out)?


a	b	s	c_{out}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Damit ergibt sich:

$$s = \bar{a}b \vee a\bar{b} = a \leftrightarrow b$$

$$c_{\text{out}} = ab$$

 Die Realisierung mit Logikgattern wird *Halbaddierer* genannt und erhält ein eigenes Symbol (siehe rechts)



Halbaddierer

Volladdierer


Bei den nachfolgenden Bits muss nun ebenfalls der Übertrag c_{in} der vorangegangenen Bit-weisen Addition berücksichtigt werden (Carry-in)

a	b	c_{in}	s	c_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Damit ergibt sich:

$$s = \bar{a}\bar{b}c_{in} \vee \bar{a}b\bar{c}_{in} \vee a\bar{b}\bar{c}_{in} \vee abc_{in}$$
 
$$c_{out} = \bar{a}bc_{in} \vee a\bar{b}c_{in} \vee ab\bar{c}_{in} \vee abc_{in}$$




Volladdierer

Durch Umformung der booleschen Ausdrücke ergibt sich:

$$\begin{aligned}
 s &= \bar{a}\bar{b}c_{in} \vee \bar{a}b\bar{c}_{in} \vee a\bar{b}\bar{c}_{in} \vee abc_{in} \\
 &\stackrel{(6)}{=} (\bar{a}\bar{b}c_{in} \vee abc_{in}) \vee (\bar{a}b\bar{c}_{in} \vee a\bar{b}\bar{c}_{in}) \\
 &\stackrel{(8)}{=} ((\bar{a}\bar{b} \vee ab)c_{in}) \vee ((\bar{a}b \vee a\bar{b})\bar{c}_{in}) \\
 &= ((a \leftrightarrow b)c_{in}) \vee ((a \leftrightarrow b)\bar{c}_{in}) \\
 &= ((\overline{a \leftrightarrow b})c_{in}) \vee ((a \leftrightarrow b)\bar{c}_{in}) \\
 &= (a \leftrightarrow b) \leftrightarrow c_{in}
 \end{aligned}$$
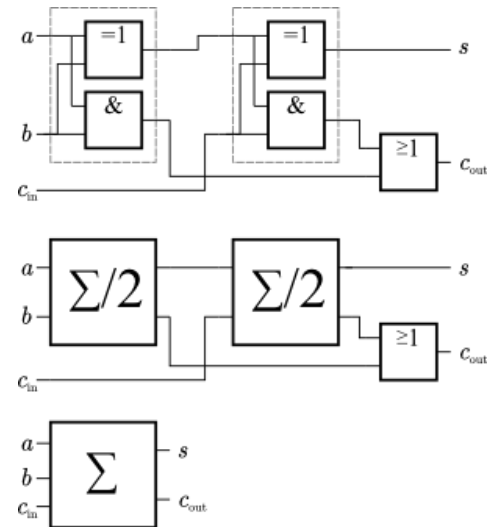
$$\begin{aligned}
 c_{out} &= (\bar{a}bc_{in} \vee \bar{a}b\bar{c}_{in}) \vee (ab\bar{c}_{in} \vee abc_{in}) \\
 &\stackrel{(8)}{=} ((\bar{a}b \vee a\bar{b})c_{in}) \vee (ab(\bar{c}_{in} \vee c_{in})) \\
 &\stackrel{(5)}{=} (a \leftrightarrow b)c_{in} \vee ab
 \end{aligned}$$



Volladdierer

Carry-Ripple-Addierer


Ein Addierwerk für Binärzahlen der Stelligkeit n kann mit n Volladdierern realisiert werden

Jeder Ein-Bit-Addierer ist für eine Ziffer s_i der Summe verantwortlich

Der c_{out} -Ausgang wird jeweils mit dem c_{in} des nächsten Ein-Bit-Addierers verbunden


Die Laufzeit ist linear in der Anzahl der Stellen, da jeder Ein-Bit-Addierer zunächst auf den Übertrag seines Vorgängers warten muss (d.h. ein 8-Bit-Addierwerk braucht doppelt so lange, wie ein 4-Bit-Addierwerk)

 Die Behandlung des Übertrags (Carry) limitiert die Laufzeit. Das Carry "rieselt" (engl. "ripple") langsam durch die Schaltung.




Thorsten Thormählen 9/27

 Aufbau eines Carry-Ripple-Addierers aus Standard-ICs



Im Wintersemester 2024/25 hat Célestine Schönau einen 4-Bit-Carry-Ripple-Addierer aus Standard-ICs der [74xx-Familie](#) aufgebaut

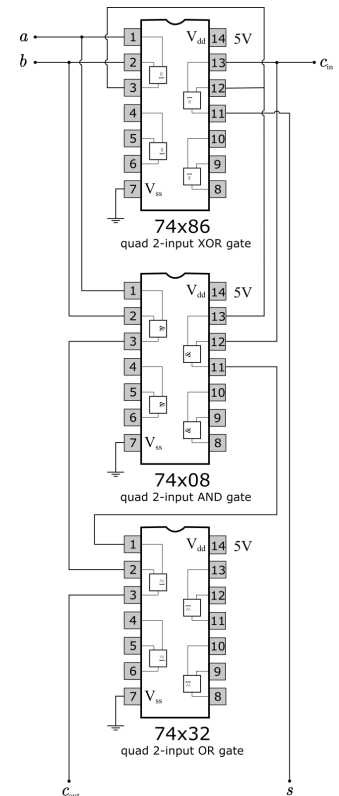Die Schaltung kann in der Vorlesung ausprobiert werden



Thorsten Thormählen 10/27


Carry-Look-Ahead-Addierer

Die Idee des Carry-Look-Ahead-Addierers ist, die Carry-Bits für alle Ein-Bit-Addierer durch eine separate Logikschaltung zu erzeugen

Wie in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt wurde, kann jede boolesche Funktion als zweistufige Logik realisiert werden

Beim Carry-Look-Ahead-Addierer können alle Ein-Bit-Addierer parallel arbeiten und liefern zeitgleich ihr Ergebnis

 Allerdings steigt mit jeder Ziffer der Aufwand für die Realisierung der Übertragsberechnung mittels zweistufiger Logik, da mit jeder Ziffer zwei Eingänge hinzukommen



Thorsten Thormählen 11 / 27

Carry-Look-Ahead-Addierer


Um die Anzahl der Gatter innerhalb der 2-stufigen Logik zu reduzieren, wird der boolesche Ausdruck zur Berechnung des Übertrags beim Volladdierer betrachtet

Bei gegebenem Übertrag c_i des vorherigen Ein-Bit-Addierers berechnet sich c_{i+1}

$$c_{i+1} = \underbrace{(a_i \leftrightarrow b_i)}_{p_i} c_i \vee \underbrace{a_i b_i}_{g_i}$$

Dabei sind p_i und g_i gerade die Ausgänge eines entsprechenden Halbaddierers

 Um diese Werte bei der Berechnung des Übertrags abzugreifen, werden die Volladdierer in zwei Halbaddierer aufgespalten



Thorsten Thormählen 12 / 27

Carry-Look-Ahead-Addierer

Durch rekursive Anwendung des Ausdrucks zur Berechnung des Übertrags

$$c_{i+1} = \underbrace{(a_i \leftrightarrow b_i)}_{p_i} c_i \vee \underbrace{a_i b_i}_{g_i}$$

kann die benötigte 2-stufige Logik ausgerechnet werden:

$$c_1 = p_0 c_0 \vee g_0$$

$$\begin{aligned} c_2 &= p_1 c_1 \vee g_1 \\ &= p_1 (p_0 c_0 \vee g_0) \vee g_1 \\ &= p_1 p_0 c_0 \vee p_1 g_0 \vee g_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_3 &= p_2 c_2 \vee g_2 \\ &= p_2 (p_1 p_0 c_0 \vee p_1 g_0 \vee g_1) \vee g_2 \\ &= p_2 p_1 p_0 c_0 \vee p_2 p_1 g_0 \vee p_2 g_1 \vee g_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_4 &= p_3 c_3 \vee g_3 \\ &= p_3 (p_2 p_1 p_0 c_0 \vee p_2 p_1 g_0 \vee p_2 g_1 \vee g_2) \vee g_3 \\ &= p_3 p_2 p_1 p_0 c_0 \vee p_3 p_2 p_1 g_0 \vee p_3 p_2 g_1 \vee p_3 g_2 \vee g_3 \end{aligned}$$

Inkrement

Das Inkrementieren einer Zahl ($a=a+1$ bzw. kurz $a++$) ist eine sehr häufige arithmetische Operation

Z.B. muss nach jeder Befehlsausführung der Programmzähler erhöht werden, oder, beim sequentiellen Lesen aus dem Speicher, der Adresszähler

Ein weiteres Beispiel sind Schleifen, bei denen das Inkrementieren der Zählvariablen um 1 eine typische Operation ist:


```
for(int a = 0; a < 10; a++) {  
    doSomething(a);  
}
```


Inkrement

Ein n -stelliger Inkrementierer kann mit einem n -stelligen Addiererwerk realisiert werden, indem alle b_i gleich 0 und der Übertrag am Eingang des niederwertigsten Bits c_{in} gleich 1 gesetzt wird

Die Abbildung rechts zeigt dies für den Carry-Ripple-Addierer

 Durch feste Verdrahtung einiger Variablen kann die Schaltung vereinfacht werden, z.B. können beim Carry-Ripple-Addierer die Volladdierer durch entsprechend beschaltete Halbaddierer ersetzt werden



Subtraktion

Die Subtraktion zweier Zahlen $y = a - b$ kann auf die Addition zurückgeführt werden $y = a + (-b)$

Dazu werden die Zahlen im Zweierkomplement dargestellt

Zur Wiederholung: Beim Zweierkomplement werden die negativen Zahlen durch das bitweise Komplement und einer zusätzlichen Addition von 1 gebildet

Beispiel:

$$(-6)_{10} \hat{=} 1001 + 1 = 1010$$

Subtraktion mit dem Zweierkomplement:


5	0101	(5)
$\begin{array}{r} + -6 \\ \hline = -1 \end{array}$	$\begin{array}{r} +1010 \\ \hline = 1111 \end{array}$	$\begin{array}{r} (-6) \\ \hline (-1) \end{array}$

Subtraktion

Ein n -stelliger Subtrahierer kann mit einem n -stelligen Addiererwerk realisiert werden, indem eine zusätzliche Logik zu Berechnung des Zweierkomplements hinzugefügt wird

Die Abbildung rechts zeigt dies am Beispiel des Carry-Ripple-Addierers

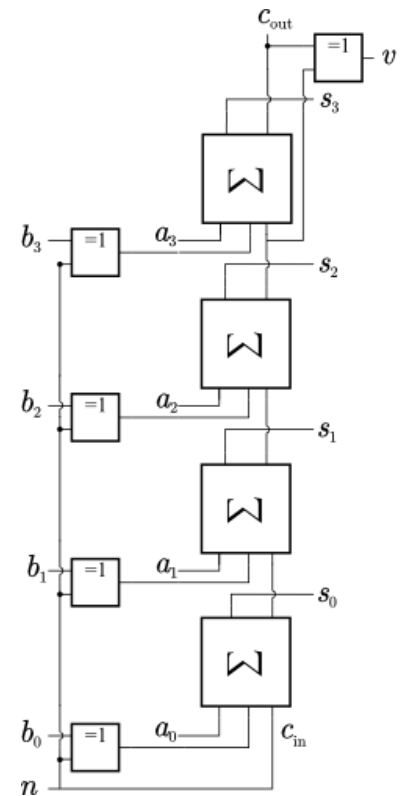Der Eingang n wählt aus, ob b negiert werden soll, und der Ausgang v zeigt an, ob ein Überlauf (Overflow) aufgetreten ist



Thorsten Thormählen 17 / 27

Multiplikation

Zur Entwicklung einer Schaltung für die Multiplikation wird zunächst die schriftliche Multiplikation (wie aus der Schule bekannt) betrachtet:

$$\begin{array}{r} 25 \cdot 13 \\ \hline 75 \\ +25 \\ \hline = 325 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11001 \cdot 1101 \\ \hline 11001 \\ 00000 \\ 11001 \\ +11001 \\ \hline = 101000101 \end{array}$$

Es ist zu erkennen, dass die Multiplikation von Binärzahlen durch eine Verschiebung und Addition realisiert werden kann

Matrixmultiplizierer

Eine Schaltung, die das schriftliche Multiplizieren nachbildet, ist der Matrixmultiplizierer

Gegeben sei Multiplikator $a = a_{n-1} \dots a_1 a_0$ und Multiplikand $b = b_{n-1} \dots b_1 b_0$ mit Stelligkeit n

Die Anordnung der Bits beim schriftlichen Multiplizieren kann als $n \times (2n - 1)$ Matrix dargestellt werden


$$\begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & a_{n-1}b_0 & a_{n-2}b_0 & \dots & a_2b_0 & a_1b_0 & a_0b_0 \\ 0 & \dots & a_{n-1}b_1 & a_{n-2}b_1 & a_{n-3}b_1 & \dots & a_1b_1 & a_0b_1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1}b_{n-1} & \dots & a_1b_{n-1} & a_0b_{n-1} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Diese Matrixstruktur findet sich auch in der entsprechenden Logikschaltung wieder

Die Elemente der Matrix werden durch UND-Verknüpfungen $a_j \wedge b_i$ berechnet

Jede Spaltensumme durch ein Addierwerk (benötigt maximal $n - 1$ Volladdierer)

4-Bit-Matrixmultiplizierer

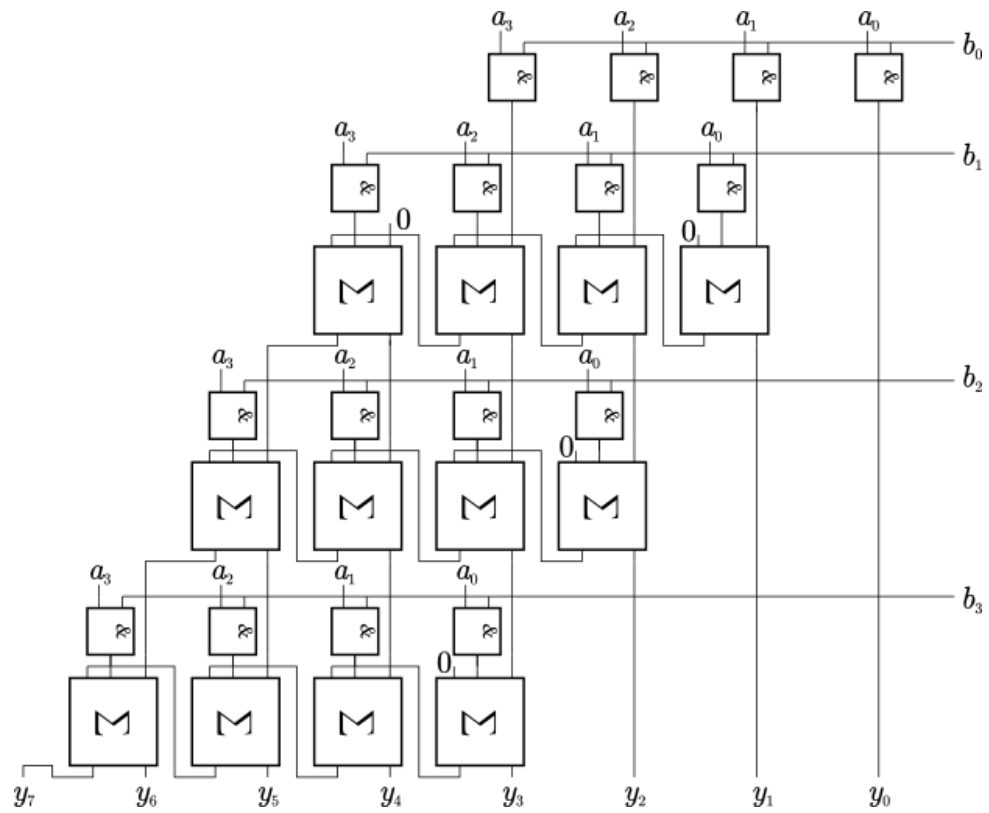

Thorsten Thormählen 20 / 27

Multiplizierer

Die vorgestellte Realisierung eines Multiplizierers hat das gleiche Problem, wie der Carry-Ripple-Addierer: Das Warten auf den Übertrag limitiert die Laufzeit

Analog, wie beim Addierer, können Schaltungen entworfen werden, die mehr Logikgatter für die Berechnung des Übertrags bereitstellen und damit die Laufzeit reduzieren

Arithmetisch-logische Einheit (ALU)

Die arithmetisch-logische Einheit (engl. arithmetic logic unit, ALU) dient zur Realisierung der Elementaroperationen eines Rechners

Dazu gehören

Arithmetische Operationen: Addition, Subtraktion, Multiplikation, ...

Logische Operationen: Bitweise UND-Verknüpfung, ODER-Verknüpfung, Prüfen auf Gleichheit,


Arithmetisch-logische Einheit (ALU)

In einer ALU werden zwei Eingabewerte a und b zu einem Ergebniswert y verknüpft. Diese Werte stehen in Registern zur Verfügung (Registerbreite kann 8, 16, 32, 64 Bits sein).

Der "Mode" selektiert, welche Funktion die ALU ausführen soll.

Im "Flag" wird der Status der ALU angezeigt, z.B. wenn ein Überlauf stattgefunden hat.

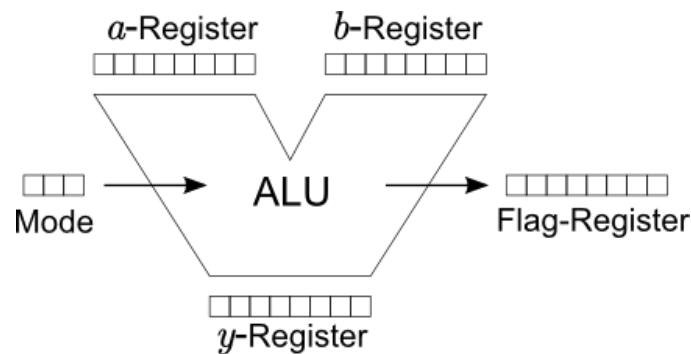Zur schematischen Darstellung hat sich folgendes Symbol etabliert:



Arithmetisch-logische Einheit (ALU)

Flag-Register (Statusregister)

Übertrag c (Carry flag): Übertrag ist aufgetreten


Überlauf v (Overflow flag): Ergebnis passt nicht ins y -Register

Null z (Zero flag): Ergebnis ist Null

Negativ n (Negation flag): Ergebnis ist negativ

...

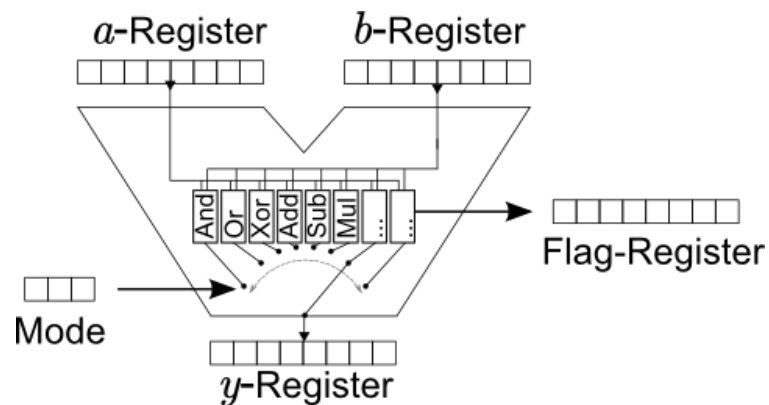Der Mode-Eingang wählt die auszuführende Operation aus



Thorsten Thormählen 24 / 27


Beispiel für eine ALU

Zur Realisierung einer einfachen ALU soll diese aus mehreren 1-Bit-ALUs zusammengesetzt werden


Wie bereits von den Addierwerken bekannt, muss dabei die Carry-Information an den Nachfolger weitergegeben werden

Insgesamt soll die hier gezeigte beispielhafte ALU acht verschiedene Operationen ausführen:

s_1	s_0	n	y
0	0	0	$a \vee b$
0	0	1	$a \vee \bar{b}$
0	1	0	$a \wedge b$
0	1	1	$a \wedge \bar{b}$
1	0	0	\bar{b}
1	0	1	b
1	1	0	$a + b$
1	1	1	$a + \bar{b}$

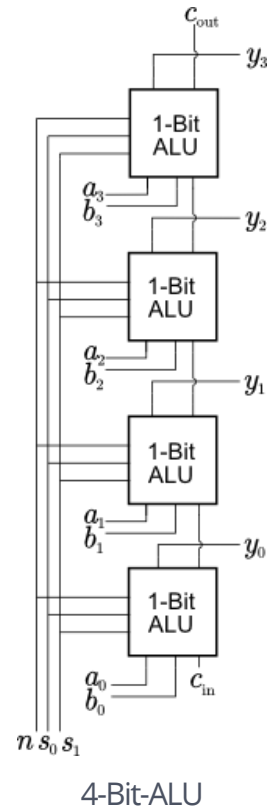

1-Bit ALU

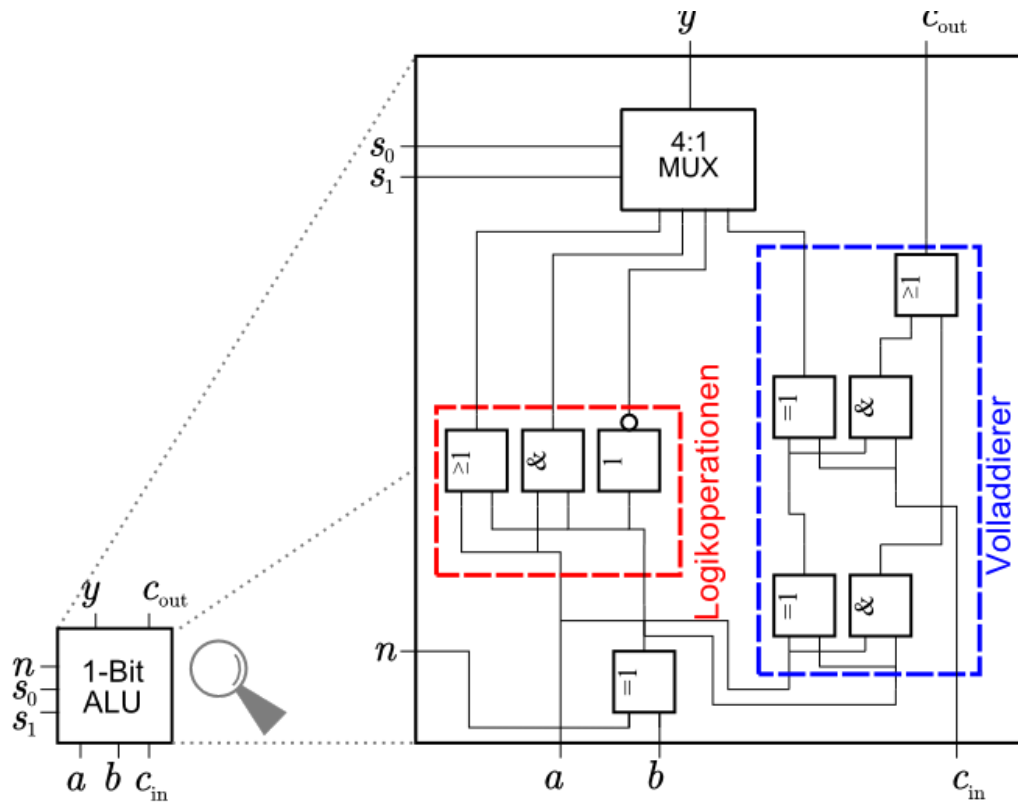

Thorsten Thormählen 26 / 27

Gibt es Fragen?



Anregungen oder Verbesserungsvorschläge können auch gerne per E-mail an mich gesendet werden: [Kontakt](#)

[Weitere Vorlesungsfolien](#)

[\[Impressum\]](#) [\[Datenschutz\]](#)

Thorsten Thormählen 27 / 27

